

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

**Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології**  
**кафедра “Електронних обчислювальних машин”**



## **Звіт**

**З лабораторної роботи №3**

**З дисципліни: «Моделювання комп'ютерних систем»**

**На тему: «Поведінковий опис цифрового автомата Перевірка роботи автомата  
за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan 3A FPGA»**

***Варіант - 20***

**Виконав: ст. гр. КІ-202**

**Соніч Орест**

**Прийняв:**

**Козак Н.Б.**

**Львів 2024**

**ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3**  
**Поведінковий опис цифрового автомата Перевірка роботи автомата за допомогою стенда Elbert V2 – Spartan 3A FPGA**

**Мета роботи:**

На базі стенда реалізувати цифровий автомат для обчислення значення виразу дотримуючись наступних вимог:

1. Функціонал пристрою повинен бути реалізований згідно отриманого варіанту завдання.
2. Пристрій повинен бути ітераційним АЛП повинен виконувати за один такт одну операцію та реалізованим згідно наступної структурної схеми(рис.3.1).
3. Кожен блок структурної схеми повинен бути реалізований на мові VHDL в окремому файлі Дозволено використовувати всі оператори.
4. Для кожного блока структурної схеми повинен бути згенерований символ.
5. Інтеграція структурних блоків в єдину систему та зі стендом.
6. Кожен структурний блок і схема в цілому повинні бути промодельовані за допомогою симулятора ISim.
7. Формування вхідних даних на шині DATA\_IN повинно бути реалізовано за допомогою DIP перемикачів.
8. Керування пристроєм повинно бути реалізовано за допомогою PUSH BUTTON кнопок.
9. Індикація значень операндів при вводі та вивід результату обчислень повинні бути реалізовані за допомогою семи сегментних індикаторів Індикація переповнення в АЛП за допомогою LED D8.
10. Підготувати та захистити звіт.

**Вхідні параметри**

Пристрій повинен реалізувати обчислення такого виразу:

20	$((OP1 \text{ and } OP2) \gg 1) + OP2 + 15$
----	---

## Виконання роботи:

1. Створити новий .vhd файл, та реалізувати на ньому мультиплексор MUX.

```
-----  
library IEEE;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity MUX is
```

```
    Port ( SEL : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
```

```
          CONST1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
```

```
          CONST2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
```

```
          RAM_DATA_OUT : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
```

```
          DATA_IN : in  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
```

```
          O : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
```

```
end MUX;
```

```
architecture MUX_arch of MUX is
```

```
begin
```

```
    PROCESS (SEL, CONST1, CONST2, RAM_DATA_OUT, DATA_IN)
```

```
    BEGIN
```

```
        IF (SEL = "00") THEN
```

```
            O <= DATA_IN;
```

```
        ELSIF (SEL = "01") THEN
```

```
            O <= RAM_DATA_OUT;
```

```
        ELSIF (SEL = "10") THEN
```

```
            O <= CONST1;
```

```
        ELSE
```

```
            O <= CONST2;
```

```
        END IF;
```

```
    END PROCESS;
```

```
end MUX_arch;
```

## 2. Перевірити роботу мультиплексора за допомогою симулятора ISim.

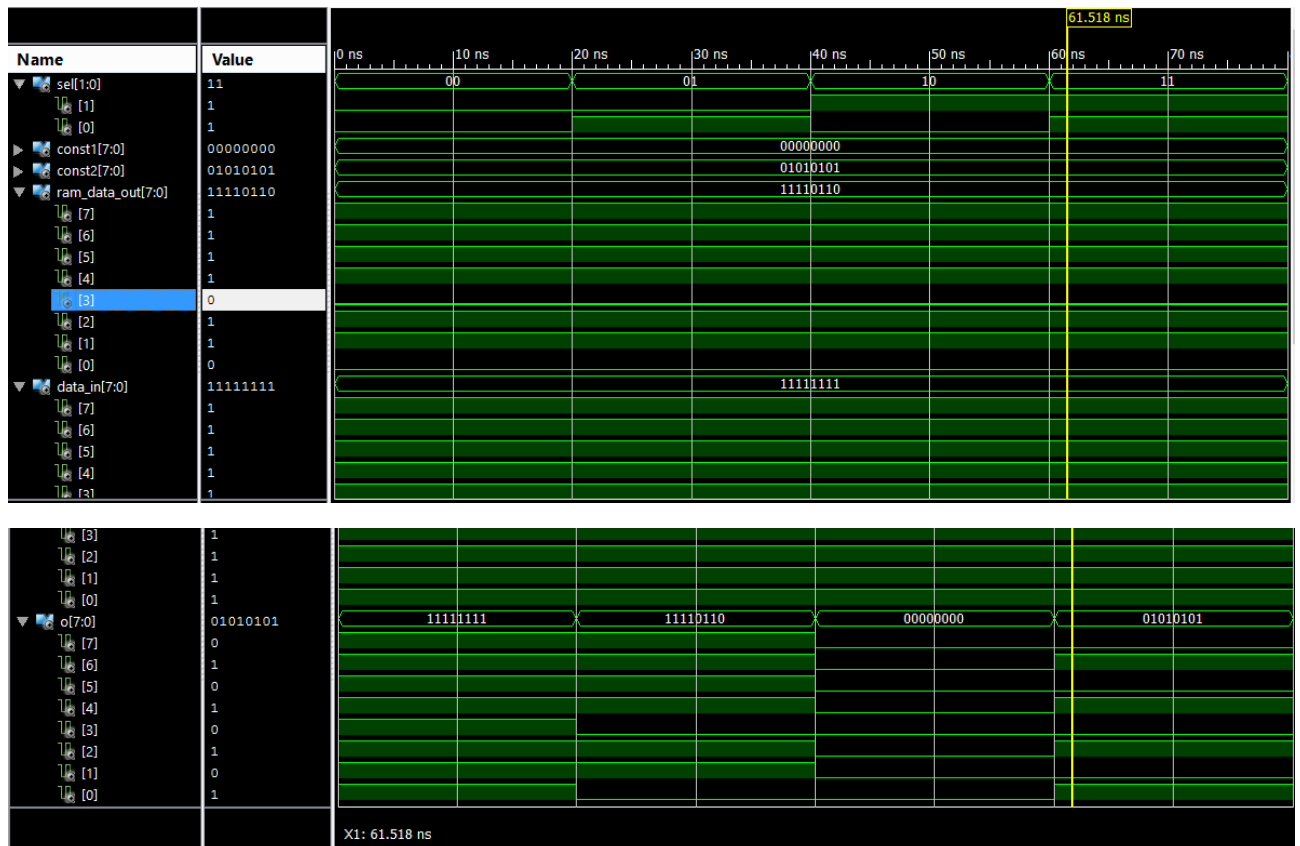


Рис.3.3. Симуляція мультиплексора в ISim.

## 3. Створити новий .vhd файл, та реалізувати на ньому регістр ACC.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity ACC is
    Port ( WR : in STD_LOGIC;
          RST : in STD_LOGIC;
          CLK : in STD_LOGIC;
          IN_BUS : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
          OUT_BUS : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end ACC;

architecture ACC_arch of ACC is
    signal DATA : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
begin
    process (CLK)
    begin
        if rising_edge(CLK) then
            if RST = '1' then
                DATA <= (others => '0');
            end if;
        end if;
    end process;
end ACC_arch;
```

```

    elsif WR = '1' then
        DATA <= IN_BUS;
    end if;
end if;
end process;

```

```

OUT_BUS <= DATA;

```

```

end ACC_arch;

```

4. Перевірити роботу регістра ACC (запис/скидання) за допомогою симулятора ISim.

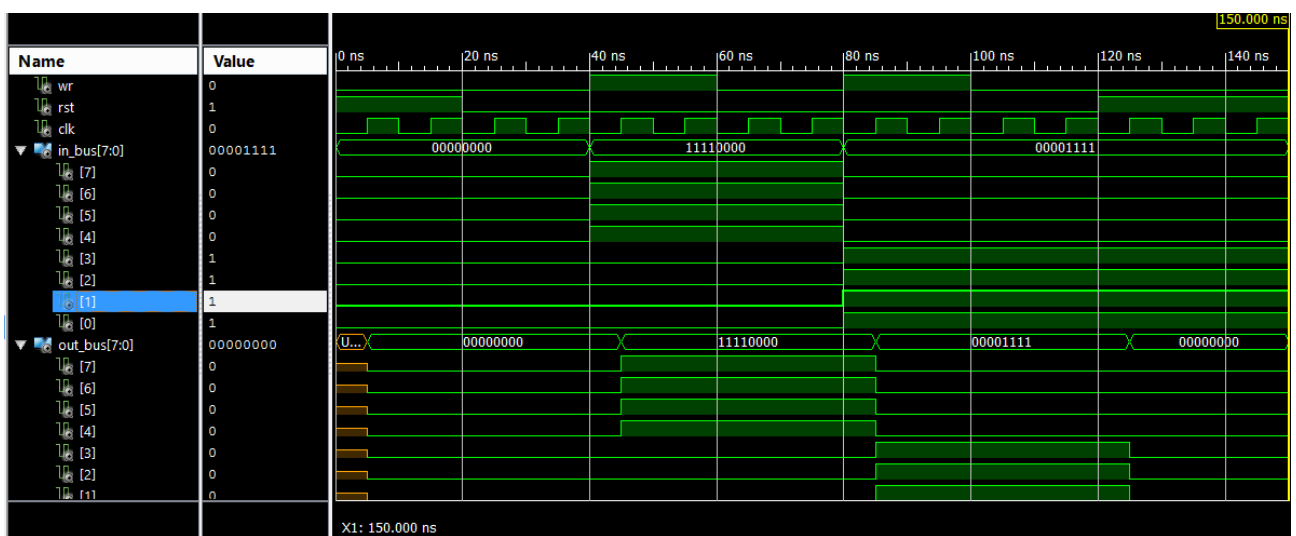


Рис.3.5. Симуляція регістра в ISim.

5. Визначити набір необхідних операції для обчислення індивідуального виразу.

Список набір операцій:

1. пор – передача даних із входу В на вихід АЛП.
2. “and”
3. “>>”
4. “+”

6. Створити новий .vhd файл, та реалізувати на ньому АЛП ALU.

```

library IEEE;

```

```

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

```

```
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

```
use ieee.NUMERIC_STD.all;
```

```
entity ALU is
```

```
    Port (
```

```
        A, B    : in  STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
```

```
        ALU_Sel : in  STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
```

```
        ALU_Out  : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
```

```
        Carryout : out std_logic
```

```
    );
```

```
end ALU;
```

```
architecture Behavioral of ALU is
```

```
    signal ALU_Result : std_logic_vector (8 downto 0);
```

```
begin
```

```
    process(A,B,ALU_Sel)
```

```
    begin
```

```
        case(ALU_Sel) is
```

```
            when "01" =>
```

```
                ALU_Result <= ('0' & A) + ('0' & B);
```

```
            when "10" =>
```

```
                ALU_Result <= ('0' & A) and ('0' & B);
```

```
            when "11" =>
```

```
                case(B) is
```

```
                    when x"00" => ALU_Result <= std_logic_vector(unsigned(('0' & A)) srl 0);
```

```
                    when x"01" => ALU_Result <= std_logic_vector(unsigned(('0' & A)) srl 1);
```

```
                    when x"02" => ALU_Result <= std_logic_vector(unsigned(('0' & A)) srl 2);
```

```
                    when x"03" => ALU_Result <= std_logic_vector(unsigned(('0' & A)) srl 3);
```

```
                    when x"04" => ALU_Result <= std_logic_vector(unsigned(('0' & A)) srl 4);
```

```
                    when x"05" => ALU_Result <= std_logic_vector(unsigned(('0' & A)) srl 5);
```

```

when x"06"  => ALU_Result <= std_logic_vector(unsigned(('0' &
A)) srl 6);

when x"07"  => ALU_Result <= std_logic_vector(unsigned(('0' &
A)) srl 7);

when others => ALU_Result <= std_logic_vector(unsigned(('0' &
A)) srl 0);

    end case;

    ALU_Result(8) <= '0';

when others => ALU_Result <= ('0' & B);

end case;

end process;

ALU_Out <= ALU_Result(7 downto 0);

Carryout <= ALU_Result(8);

end Behavioral;

```

7. Перевірити роботу АЛП за допомогою симулятора ISim.



Рис.3.7. Симуляція АЛП в ISim.

8. Визначити множину станів та умови переходів пристрою керування необхідних для обчислення виразу.

Опис кожного зі станів:

- RST – скидання схеми до початкового стану.
- IDLE – стан очікування. Чекає на вхідні сигнали ENTER\_OP1, ENTER\_OP2 або CALCULATE.
- LOAD\_OP1 – запис першого операнда OP1 в ОЗП.
- LOAD\_OP2 – запис другого операнда OP2 в ОЗП.
- RUN\_CALC0:  $ACC = RAM(1)$ ;
- RUN\_CALC1:  $ACC = (ACC \text{ and } OP2)$ ;
- RUN\_CALC2:  $ACC = (ACC \gg 1)$ ;
- RUN\_CALC3:  $ACC = (ACC + OP2)$ ;
- RUN\_CALC4:  $ACC = (ACC + 15)$ ;
- FINISH – індикація кінцевого результату.

9. Створити новий .vhd файл, та реалізувати на ньому блок керування CU.

```
library IEEE;
```

```
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity CU is
```

```
    port( ENTER_OP1 : IN STD_LOGIC;
```

```
          ENTER_OP2 : IN STD_LOGIC;
```

```
          CALCULATE : IN STD_LOGIC;
```

```
          RESET : IN STD_LOGIC;
```

```
          CLOCK : IN STD_LOGIC;
```

```
          RAM_WR : OUT STD_LOGIC;
```

```
          RAM_ADDR_BUS : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
```

```
          CONST1_BUS : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
```

```
          CONST2_BUS : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
```



```

        ACC_WR : OUT STD_LOGIC;

        ACC_RST : OUT STD_LOGIC;

        MUX_SEL_BUS : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);

        OP_CODE_BUS : OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0));

end CU;

architecture CU_arch of CU is

type STATE_TYPE is (RST, IDLE, LOAD_OP1, LOAD_OP2, RUN_CALC0, RUN_CALC1, RUN_CALC2,
RUN_CALC3, RUN_CALC4, FINISH);

signal CUR_STATE : STATE_TYPE;

signal NEXT_STATE : STATE_TYPE;

begin

    CONST1_BUS <= "00000001";
    CONST2_BUS <= "00001111";

    SYNC_PROC: process (CLOCK)
begin
    if (rising_edge(CLOCK)) then
        if (RESET = '1') then
            CUR_STATE <= RST;
        else
            CUR_STATE <= NEXT_STATE;
        end if;
    end if;
end process;

    NEXT_STATE_DECODE: process (CUR_STATE, ENTER_OP1, ENTER_OP2, CALCULATE)
begin
    --declare default state for next_state to avoid latches
    NEXT_STATE <= CUR_STATE; --default is to stay in current state

```

--insert statements to decode next\_state

--below is a simple example

```
case(CUR_STATE) is
  when RST =>
    NEXT_STATE <= IDLE;
  when IDLE      =>
    if (ENTER_OP1 = '1') then
      NEXT_STATE <= LOAD_OP1;
    elsif (ENTER_OP2 = '1') then
      NEXT_STATE <= LOAD_OP2;
    elsif (CALCULATE = '1') then
      NEXT_STATE <= RUN_CALC0;
    else
      NEXT_STATE <= IDLE;
    end if;
  when LOAD_OP1      =>
    NEXT_STATE <= IDLE;
  when LOAD_OP2      =>
    NEXT_STATE <= IDLE;
  when RUN_CALC0 =>
    NEXT_STATE <= RUN_CALC1;
  when RUN_CALC1 =>
    NEXT_STATE <= RUN_CALC2;
  when RUN_CALC2 =>
    NEXT_STATE <= RUN_CALC3;
  when RUN_CALC3 =>
    NEXT_STATE <= RUN_CALC4;
  when RUN_CALC4 =>
    NEXT_STATE <= FINISH;
  when FINISH      =>
    NEXT_STATE <= FINISH;
  when others      =>
    NEXT_STATE <= IDLE;
end case;
```

end process;

OUTPUT\_DECODE: process (CUR\_STATE)

begin

case(CUR\_STATE) is

when RST =>

MUX\_SEL\_BUS <= "00";

OP\_CODE\_BUS <= "00";

RAM\_ADDR\_BUS <= "00";

RAM\_WR <= '0';

ACC\_RST <= '1';

ACC\_WR <= '0';

when IDLE =>

MUX\_SEL\_BUS <= "00";

OP\_CODE\_BUS <= "00";

RAM\_ADDR\_BUS <= "00";

RAM\_WR <= '0';

ACC\_RST <= '0';

ACC\_WR <= '0';

when LOAD\_OP1 =>

MUX\_SEL\_BUS <= "00";

OP\_CODE\_BUS <= "00";

RAM\_ADDR\_BUS <= "00";

RAM\_WR <= '1';

ACC\_RST <= '0';

ACC\_WR <= '1';

when LOAD\_OP2 =>

MUX\_SEL\_BUS <= "00";

OP\_CODE\_BUS <= "00";

RAM\_ADDR\_BUS <= "01";

RAM\_WR <= '1';

ACC\_RST <= '0';

ACC\_WR <= '1';

when RUN\_CALCO =>

```

        MUX_SEL_BUS <= "01";
        OP_CODE_BUS <= "00";
        RAM_ADDR_BUS    <= "00";
        RAM_WR           <= '0';
        ACC_RST          <= '0';
        ACC_WR           <= '1';
when RUN_CALC1 =>
        MUX_SEL_BUS <= "01";
        OP_CODE_BUS <= "10";
        RAM_ADDR_BUS    <= "01";
        RAM_WR           <= '0';
        ACC_RST          <= '0';
        ACC_WR           <= '1';
when RUN_CALC2 =>
        MUX_SEL_BUS <= "10";
        OP_CODE_BUS <= "11";
        RAM_ADDR_BUS    <= "00";
        RAM_WR           <= '0';
        ACC_RST          <= '0';
        ACC_WR           <= '1';
when RUN_CALC3 =>
        MUX_SEL_BUS <= "01";
        OP_CODE_BUS <= "01";
        RAM_ADDR_BUS    <= "01";
        RAM_WR           <= '0';
        ACC_RST          <= '0';
        ACC_WR           <= '1';
when RUN_CALC4 =>
        MUX_SEL_BUS <= "11";
        OP_CODE_BUS <= "01";
        RAM_ADDR_BUS    <= "00";
        RAM_WR           <= '0';
        ACC_RST          <= '0';
        ACC_WR           <= '1';

```

```

when FINISH =>

    MUX_SEL_BUS <= "00";

    OP_CODE_BUS <= "00";

    RAM_ADDR_BUS    <= "00";

    RAM_WR          <= '0';

    ACC_RST         <= '0';

    ACC_WR          <= '0';

when others        =>

    MUX_SEL_BUS <= "00";

    OP_CODE_BUS <= "00";

    RAM_ADDR_BUS    <= "00";

    RAM_WR          <= '0';

    ACC_RST         <= '0';

    ACC_WR          <= '0';

end case;

end process;

end CU_arch;

```

## 10. Перевірити роботу блока керування за допомогою симулятора ISim.

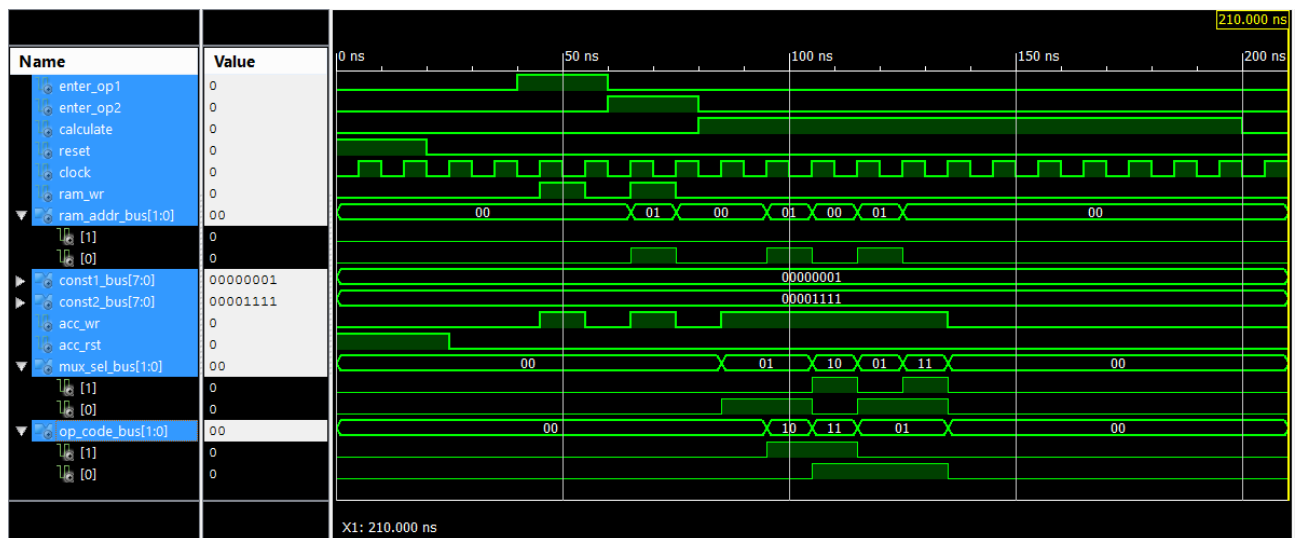


Рис.3.9. Симуляція блоку керування в ISim.

## 11. Створити новий .vhd файл, та реалізувати на ньому ОЗП RAM.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

```

```
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```

entity RAM is

```
port( CLOCK : STD_LOGIC;
      WR : IN STD_LOGIC;
      ADDR_BUS : IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0);
      IN_DATA_BUS : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
      OUT_DATA_BUS : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0));
```

end RAM;

architecture RAM\_arch of RAM is

```
type ram_type is array (3 downto 0) of STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
signal UNIT : ram_type;
```

begin

```
process(CLOCK, ADDR_BUS, UNIT)
begin
    if (rising_edge(CLOCK)) then
        if (WR = '1') then
            UNIT(conv_integer(ADDR_BUS)) <= IN_DATA_BUS;
        end if;
    end if;
    OUT_DATA_BUS <= UNIT(conv_integer(ADDR_BUS));
end process;
```

end RAM\_arch;

## 12. Перевірити роботу блока керування за допомогою симулятора ISim.

 


Рис.3.11. Симуляція ОЗП в ISim.

### 13. Створити новий .vhd файл, та реалізувати на ньому блок індикації 7-SEG DECODER.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity BIN_TO_BCD is
    port( CLOCK : IN STD_LOGIC;
          RESET : IN STD_LOGIC;
          ACC_DATA_OUT_BUS : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
          COMM_ONES : OUT STD_LOGIC;
          COMM_DECS : OUT STD_LOGIC;
          COMM_HUNDREDS : OUT STD_LOGIC;
          SEG_A : OUT STD_LOGIC;
          SEG_B : OUT STD_LOGIC;
          SEG_C : OUT STD_LOGIC;
          SEG_D : OUT STD_LOGIC;
          SEG_E : OUT STD_LOGIC;
          SEG_F : OUT STD_LOGIC;
          SEG_G : OUT STD_LOGIC;
          DP : OUT STD_LOGIC);
end BIN_TO_BCD;

architecture Behavioral of BIN_TO_BCD is

    signal ONES_BUS : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";
    signal DECS_BUS : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0001";
    signal HONDREDS_BUS : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";

begin
    BIN_TO_BCD : process (ACC_DATA_OUT_BUS)
        variable hex_src : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) ;
        variable bcd : STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0) ;
    begin
        bcd := (others => '0') ;
        hex_src := ACC_DATA_OUT_BUS;

        for i in hex_src'range loop
            if bcd(3 downto 0) > "0100" then
                bcd(3 downto 0) := bcd(3 downto 0) + "0011" ;
            end if ;
            if bcd(7 downto 4) > "0100" then
                bcd(7 downto 4) := bcd(7 downto 4) + "0011" ;
            end if ;
            if bcd(11 downto 8) > "0100" then
                bcd(11 downto 8) := bcd(11 downto 8) + "0011" ;
            end if ;

            bcd := bcd(10 downto 0) & hex_src(hex_src'left) ; -- shift bcd + 1 new entry
            hex_src := hex_src(hex_src'left - 1 downto hex_src'right) & '0' ; -- shift src + pad with 0
        end loop ;
    end process;
end;
```

```

HONDREDS_BUS    <= bcd (11 downto 8);
DECS_BUS        <= bcd (7 downto 4);
ONES_BUS        <= bcd (3 downto 0);

end process BIN_TO_BCD;

INDICATE : process(CLOCK)
    type DIGIT_TYPE is (ONES, DECS, HUNDREDS);

    variable CUR_DIGIT    : DIGIT_TYPE := ONES;
    variable DIGIT_VAL    : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";
    variable DIGIT_CTRL   : STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0) := "0000000";
    variable COMMONS_CTRL : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) := "000";

begin
    if (rising_edge(CLOCK)) then
        if(RESET = '0') then
            case CUR_DIGIT is
                when ONES =>
                    DIGIT_VAL := ONES_BUS;
                    CUR_DIGIT := DECS;
                    COMMONS_CTRL := "001";
                when DECS =>
                    DIGIT_VAL := DECS_BUS;
                    CUR_DIGIT := HUNDREDS;
                    COMMONS_CTRL := "010";
                when HUNDREDS =>
                    DIGIT_VAL := HONDREDS_BUS;
                    CUR_DIGIT := ONES;
                    COMMONS_CTRL := "100";
                when others =>
                    DIGIT_VAL := ONES_BUS;
                    CUR_DIGIT := ONES;
                    COMMONS_CTRL := "000";
            end case;

            case DIGIT_VAL is          --abcdefg
                when "0000" => DIGIT_CTRL := "1111110";
                when "0001" => DIGIT_CTRL := "0110000";
                when "0010" => DIGIT_CTRL := "1101101";
                when "0011" => DIGIT_CTRL := "1111001";
                when "0100" => DIGIT_CTRL := "0110011";
                when "0101" => DIGIT_CTRL := "1011011";
                when "0110" => DIGIT_CTRL := "1011111";
                when "0111" => DIGIT_CTRL := "1110000";
                when "1000" => DIGIT_CTRL := "1111111";
                when "1001" => DIGIT_CTRL := "1111011";
                when others => DIGIT_CTRL := "0000000";
            end case;
        else
            DIGIT_VAL := ONES_BUS;
            CUR_DIGIT := ONES;
            COMMONS_CTRL := "000";
        end if;
    end if;
end process;

```



```

COMM_ONES    <= COMMONS_CTRL(0);
COMM_DECS    <= COMMONS_CTRL(1);
COMM_HUNDREDS <= COMMONS_CTRL(2);

SEG_A <= DIGIT_CTRL(6);
SEG_B <= DIGIT_CTRL(5);
SEG_C <= DIGIT_CTRL(4);
SEG_D <= DIGIT_CTRL(3);
SEG_E <= DIGIT_CTRL(2);
SEG_F <= DIGIT_CTRL(1);
SEG_G <= DIGIT_CTRL(0);
DP      <= '0';

```

```

end if;
end process INDICATE;

```

```

end Behavioral;

```

14. Перевірити роботу блока індикації за допомогою симулятора ISim.

 


Рис.3.12. Симуляція блоку індикації в Isim.

15-16. Згенерувати символи імплементованих компонентів. Створити файл верхнього рівня та виконати інтеграцію компонентів системи між собою та зі стендом.

